Atividade

Implementar o contador síncrono da sequencia mostrada na figura abaixo utilizando Flip-Flops JK. Entregar a tabela verdade, os mapas de Karnaugh e o circuito implementado no Logisim Evolution

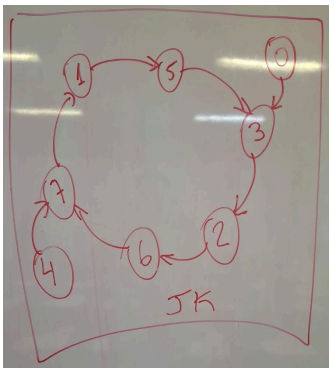

- **Tabela verdade:**

Atividade

→ Tabela-Verdade

Est. atual			Próx. estado			Entradas Flip-flop					
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0	J_{Q_2}	K_{Q_2}	J_{Q_1}	K_{Q_1}	J_{Q_0}	K_{Q_0}
0	0	0	0	1	1	0	X	1	X	1	X
0	0	1	1	0	1	1	X	0	X	X	0
0	1	0	1	1	0	1	X	X	0	0	X
0	1	1	0	1	0	0	X	X	0	X	1
1	0	0	1	1	1	X	0	1	X	1	X
1	0	1	0	1	1	X	1	1	X	X	0
1	1	0	1	1	1	X	0	X	0	1	X
1	1	1	0	0	1	X	1	X	1	X	0
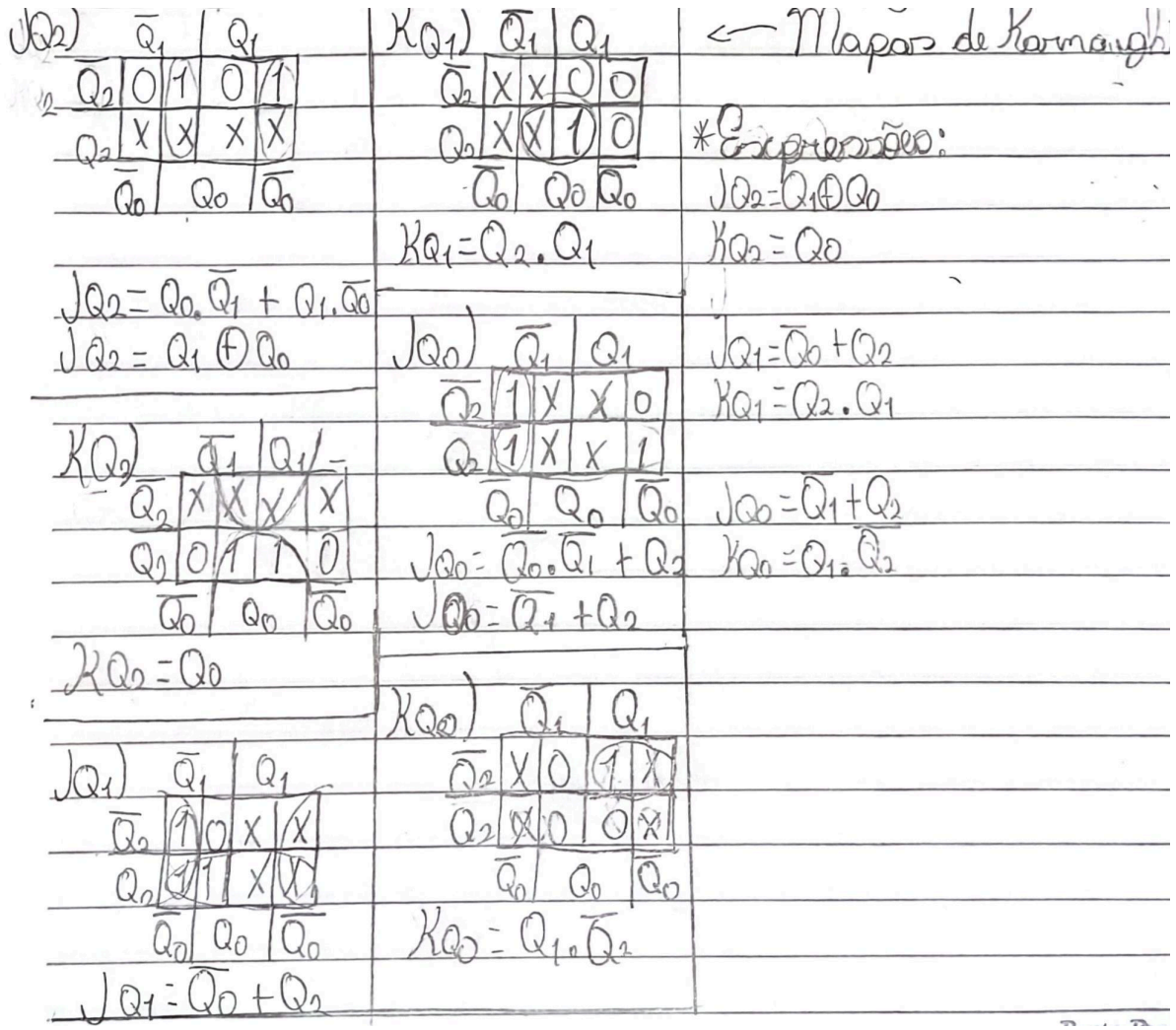
- **Mapa de karnaugh**